北京理工大学

作业纸

课程名称：数字逻辑

班级：　　教学班级：08012204　姓名：俞正辉　学号：1120243073　第 1 页

4-4.

$\overline{F_1}+\overline{F_4}+\overline{F_3}+\overline{F_7}$.

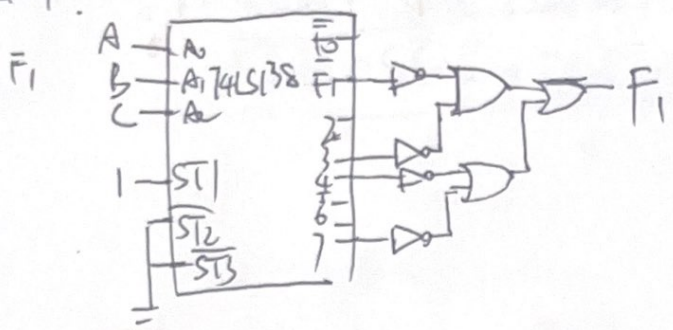

F2.

$\overline{F_0}+\overline{F_4}+\overline{F_6}$

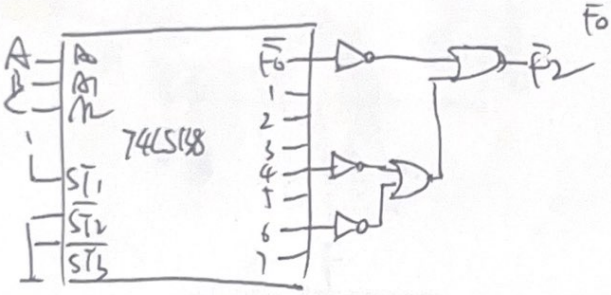

4-5.

(1) $F=\overline{BCD}+\overline{ABCD}+A\overline{BCD}+\overline{ABCD}+\overline{ABCD}+\overline{ABCD}$

1　3　4　5　6　7

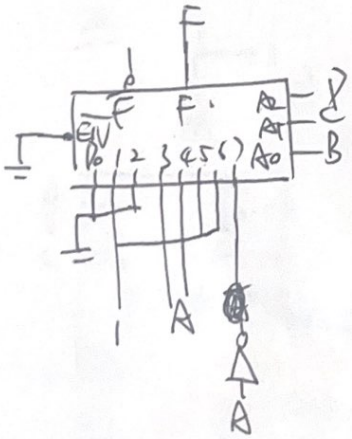

(2)

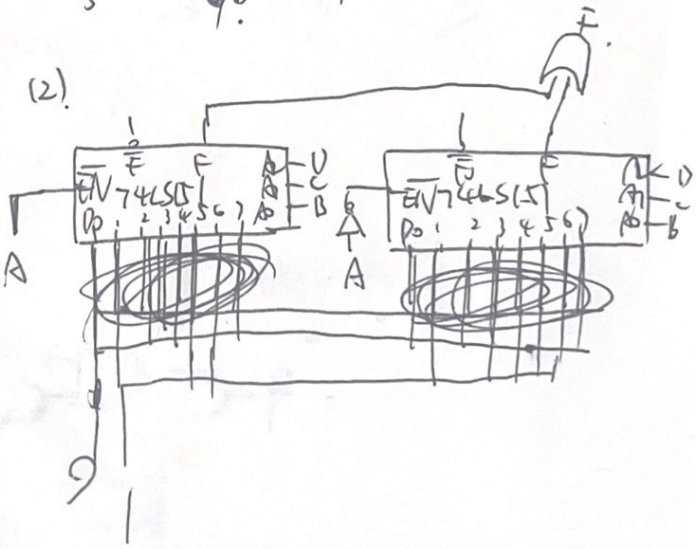

联系方式：

作业纸

课程名称：

班级：　　教学班级：　　姓名：　　学号：　　第 2 页

4-6.(2).

$$F = \overline{S_1}\,\overline{S_0}AB + \overline{S_1}S_0\overline{AB} + \overline{S_1}S_0\overline{AB} + \overline{S_1}S_0AB + \overline{S_1}\,\overline{S_0}\,\overline{AB} + S_1\overline{S_0}A\overline{B} + S_1S_0\overline{AB} + S_1S_0\overline{AB}$$

3　5　6　7

1　2　4　5

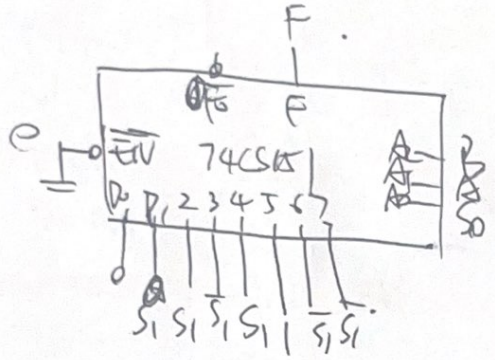

4-9

(1)

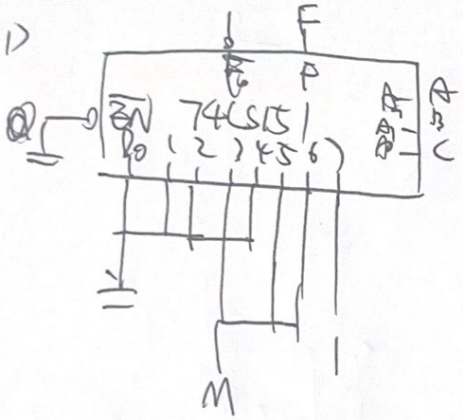

$$F = \overline{M}ABC + M\overline{ABC} + MA\overline{BC} + MAB\overline{C} + MABC$$

3　5　6　7

(2)

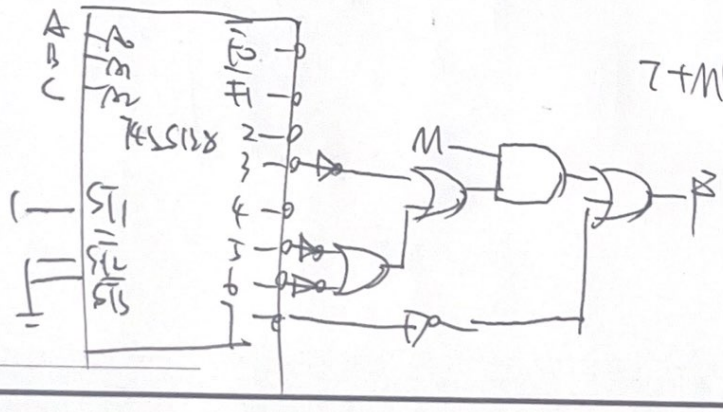

$$7 + M(3+5+6)$$

联系方式：